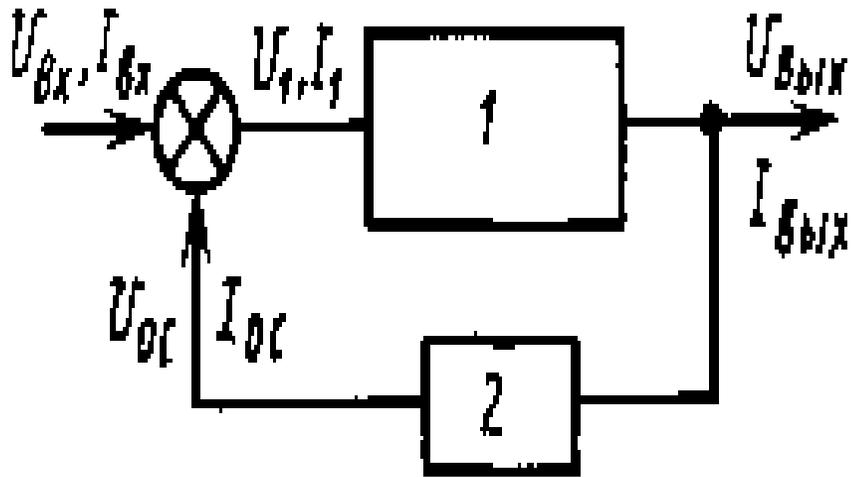





СХЕМОТЕХНИКА

Лекции 10 - 11

ТЕОРИЯ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ




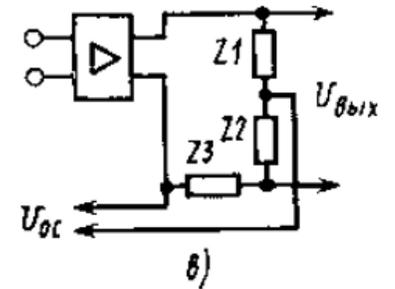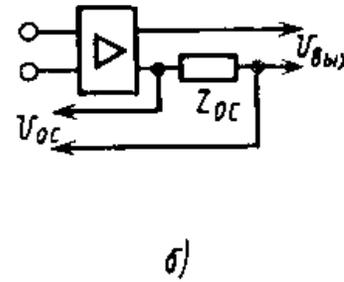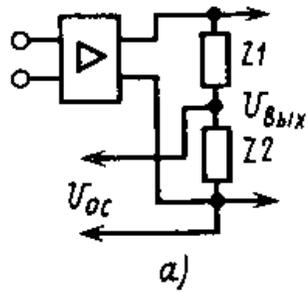Структурная схема усилителя, охваченного обратной связью: 1-усилитель; 2-цепь обратной связи



Схемы обратной связи сигнал который снимается: по напряжению (а); по току (б); комбинированно (в)

ТЕОРИЯ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ

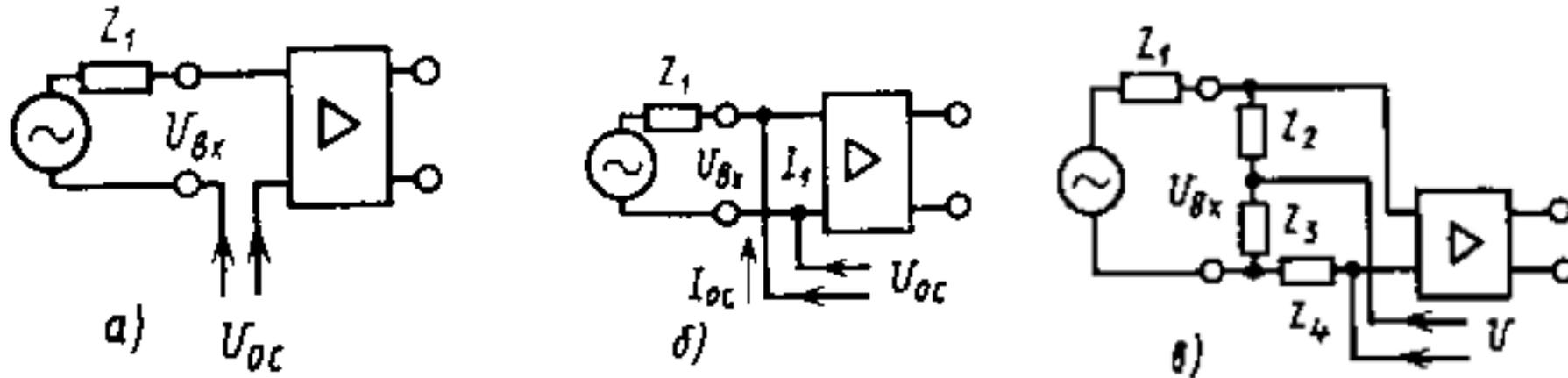

Схемы введения сигналов ОС: а—
последовательная,
б— параллельная, в — смешанная