

Вопросы

1. Запишите интегрированное выражение для второго закона Кирхгофа для квазилинейного проводника.
2. Запишите определение свободных колебаний.
3. Запишите определение коэффициента затухания.