

6. ВЫБОР СХЕМЫ И КОНСТРУКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИЦЕХОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Основной тенденцией в проектировании электроснабжения является сокращение протяженности сетей низшего напряжения путем максимального приближения высшего напряжения (трансформаторной подстанции) к потребителям электроэнергии.

Сети напряжением до 1 кВ подразделяются на питающие, прокладываемые от трансформаторной подстанции или вводного устройства до силовых пунктов, и распределительные, к которым присоединяются электроприемники. В комплекс внутрицехового электроснабжения входят питающие и распределительные линии, РП напряжением до 1 кВ, аппаратура коммутации и защиты сетей и ответвлений к отдельным электроприемникам. Питающие и распределительные сети могут быть выполнены по радиальным, магистральным и смешанным схемам (О-1 с.172, О-3 с.263, О-6 с.59).

Радиальные схемы наиболее часто используются для питания отдельных относительно мощных электроприемников (двигатели компрессорных и насосных установок, печи и т.д.), а также в случаях, когда мелкие по мощности электроприемники распределяются по цеху неравномерно и сосредоточены группами на отдельных участках (ремонтные мастерские, отдельные участки с непоточным производством и т.п.). Радиальные схемы предпочтительны для взрыво-опасных, пожароопасных и пыльных помещений. К достоинствам радиальных схем относятся: высокая надежность питания (выход из строя одной линии не оказывается на работе потребителей, питающихся от других линий), а также возможность автоматизации переключений и защиты.

При выполнении радиальных схем приходится сооружать распределительные щиты (пункты) с большим количеством защитных автоматов и большой щит низкого напряжения в ТП. Применение в радиальных сетях проводки, выполненной кабелем или проводом в трубах (приложение П2), ограничивает возможность перемещения оборудования при перестройке или реконструкции производства.

Магистральные схемы применяются для питания электроприемников, обслуживающих один агрегат и связанных единым технологическим процессом, когда прекращение питания любого из этих электроприемников вызовет необходимость прекращения работы всего технологического агрегата. Магистральные схемы находят широкое применение для питания большого числа мелких электроприемников, распределенных относительно равномерно по площади цеха (металлорежущие станки в цехах механической обработки металлов и другие потребители).

Магистральные схемы позволяют отказаться от применения громоздкого и дорогого распределительного устройства или щита на ТП. В этом случае возможно применение схемы блока трансформатор-магистраль, где в качестве питающей линии используются шинопроводы. Схемы, выполненные шинопроводами ШМА, не подвергаются переделке при перестановках оборудования и добавлении новых электроприемников в цехе в связи с изменениями технологии производства. С помощью нормально разомкнутых перемычек между магистралью разных ТП в местах их сближения можно обеспечить надежное питание потребителей 2-й и даже 1-й категории. Питающие магистрали подключаются к шинам шкафов КТП, специально сконструированным для магистральных схем. К питающим магистральям или при отсутствии их непосредственно к шинам КТП присоединяют распределительные магистрали, выполненные шинопроводами типа ШРА, к которым через автоматический выключатель или предохранитель подключаются электроприемники.

При проектировании следует прежде всего рассматривать применение схем блоков трансформатор-магистраль, по возможности без распределительных устройств напряжением до 1 кВ и без распределительных щитов. Только при наличии веских оснований можно допустить отказ от магистральных схем и применять радиальные схемы питания потребителей.

На практике наибольшее распространение находят смешанные схемы, сочетающие в себе элементы радиальных и магистральных схем. Смешанные схемы характерны для крупных

цехов металлургических заводов, для литейных, кузнечных и механосборочных цехов машиностроительных заводов.

Проектирование цеховых сетей во всех случаях должно выполняться на основе хорошего знания технологии проектируемого цеха, условий окружающей среды и степени ответственности отдельных электроприемников (О-6 с.59-61; Д-1 с.272-281).

Питание электродвигателей передвижных цеховых подъемно-транспортных механизмов (кранов, кран-балок, тельферов) производится с помощью неизолированных проводников - троллеев. В зависимости от расчетной нагрузки троллейные линии питаются от щита ТП или от распределительного пункта, либо от магистрального или распределительного шинопровода. В начале или в конце ответвления к троллейной линии устанавливается рубильник или блок рубильник-предохранитель.

Для удобства эксплуатации при наличии двух и более кранов производится секционирование троллейных линий. Подвод питания лучше осуществлять к средней части секции троллея. Допустимо подводить питание к любой точке троллея, если это не противоречит условиям потери напряжения и рационально с точки зрения конструкции сети (О-2 с.205, 179; Д-6 с.189). Более подробная информация о троллейных линиях приводится в приложении П9.

Конструктивно радиальные сети выполняются: а) изолированными проводами, расположенными открыто на изолирующих опорах по фермам перекрытий либо по колоннам цеха на высоте не менее 3,5 м; б) изолированными проводами в металлических трубах (приложение П2), прложенными по стенам цеха или в полу; в) кабелем, прожженным открыто по стенам цеха или каналах в полу. Распределительные пункты (шкафы) устанавливаются в местах, удобных для обслуживания, возможно ближе к центру нагрузок присоединяемых приемников. Конструктивно РП могут быть размещены на полу, у стен, колонн, на стенах, в нишах. Типы выпускаемых РП и шкафов приведены в справочниках и каталогах (О-2 с.283), а также в приложении П3.

Магистральные сети могут быть выполнены магистральными шинопроводами типа ШМА, прожженными на высоте не ниже 3,5 м, а также комплектными шинопроводами типа ШРА на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола. Шинопроводы крепятся к стенам, колоннам, фермам или прокладываются на стойках (О-2 с.147). Более подробная информация о шинопроводах приводится в приложении П1.

Присоединение приемников к шинопроводу производится с помощью ответвлений, выполненных кабелями или проводами, прожженными в трубах. В головной части ответвления на шинопроводе устанавливаются ответвительные коробки с предохранителями или автоматическими выключателями. Распределительные шинопроводы подключаются к магистральным с помощью вводных коробок. При схемах блок трансформатор-магистраль магистральный токопровод может подключаться к трансформатору наглухо.

7. ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ, ШИН ПО ДОПУСТИМОМУ ДЛИТЕЛЬНОМУ ТОКУ И ПОТЕРЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Сечения проводов, кабелей и шин цеховых сетей напряжением до 1 кВ выбираются сравнением расчетного тока линии с допустимым длительным током принятых марок проводов и кабелей с учетом условий их прокладки и температуры окружающей среды. Должно выполняться условие:

$$I_p \leq K_n \cdot I_{don},$$

где I_{don} - допустимый длительный ток на провода, кабели и шины данного сечения (приложение П6), А; K_n - поправочный коэффициент на условия прокладки (приложение П6, ПУЭ с.19).

Сечение проводов и кабелей выбирают по экономической плотности тока в сетях до 1 кВ только в случае, если число использования максимума нагрузки превышает 4000-5000 часов. Не выбирают по экономической плотности тока все ответвления к отдельным ЭП, осветительные сети, а также сборные шины распределительства подстанций.

Выбранные сечения проводов, кабелей и шин проверяют по допустимой потере напряжения во всех случаях. Делается это с целью обеспечения нормального напряжения на зажимах ЭП в пределах допустимых отклонений. Кабели напряжением до 1 кВ следует проверять на термическую устойчивость только в тех случаях, когда они присоединены к цеховому трансформатору мощностью более 1000 кВ·А или при защите их автоматами, имеющими выдержку времени более 1 с.

Выбор сечений проводников в сетях напряжением до 1 кВ, прокладываемых в помещениях, тесно связан с выбором плавких вставок и уставок расцепителей автоматических выключателей. При защите линий предохранителями или автоматами сечения выбираемых проводов и кабелей обязательно должны быть согласованы с номинальными токами плавкой вставки или токами уставки автомата, защищающими данный провод или кабель (см. ПУЭ 1.7.79., 3.1.9. 3.1.13.). Методика такого согласования изложена в разделе выбора защит учебного пособия.

Расчет сетей на потерю напряжения должен обеспечить необходимый уровень напряжения на зажимах ЭП и, как следствие, необходимый момент вращения электродвигателя или требуемую освещенность от источника света.

Существуют установленные ГОСТ 13109-97 нормально допустимые $\pm 5\%$ от U_H отклонения напряжения и предельно допустимые $\pm 10\%$ от U_H отклонения напряжения. Эти нормы действуют на зажимах электроприемников. На отклонения напряжения у потребителей влияют потери напряжения в питающей и распределительной сети.

Нормами величина потерь напряжения в сети до 1 кВ не установлена. Однако, зная напряжение на шинах трансформаторной подстанции и подсчитав потерю напряжения в сети можно определить отклонение напряжения на зажимах ЭП и сравнить с допустимыми значениями отклонений напряжения.

Напряжение на зажимах наиболее удаленного от трансформатора электродвигателя:

$$U_{\text{д8}} = U_x - \Delta U_T - \Delta U_c,$$

где U_x - напряжение холостого хода на зажимах вторичной обмотки трансформатора и равно 105% от номинального; ΔU_T - потеря напряжения в трансформаторе, %; ΔU_c - потеря напряжения в сети НН, %.

Потеря напряжения (%) в трансформаторе определяется по формуле:

$$\Delta U_T = \beta \cdot (U_a \cdot \cos \varphi + U_p \cdot \sin \varphi) = \beta \cdot \cos \varphi \cdot (U_a + U_p \cdot \tan \varphi),$$

где $\beta = S_p/S_n$ - коэффициент загрузки трансформатора с номинальной мощностью S_n (кВ·А) и расчетной нагрузкой S_p (кВ·А); U_a , U_p - активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания, определяемые по формулам:

$$U_a = \frac{\Delta P_k}{S_n} \cdot 100\%, \quad U_p = \sqrt{U_k^2 - U_a^2};$$

где U_k - напряжение к.з., %; ΔP_k - потери мощности в режиме к.з., кВт; $\cos \varphi$ - коэффициент мощности на зажимах вторичной обмотки трансформатора. Значения ΔP_k и U_k находятся в каталогах трансформаторы.

Потеря напряжения (%) в сети определяется по формулам:

а) для линии переменного трехфазного тока: $\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot I_p \cdot L}{U_n} (r_o \cdot \cos \varphi + x_o \cdot \sin \varphi) \cdot 100\%;$

б) для линии переменного однофазного тока: $\Delta U = \frac{2 \cdot I_p \cdot L}{U_n} (r_o \cdot \cos \varphi + x_o \cdot \sin \varphi) \cdot 100\%;$

в) для линии постоянного и однофазного переменного тока с активной нагрузкой:

$$\Delta U = \frac{2 \cdot I_p \cdot L}{U_n} \cdot r_o \cdot 100\%,$$

где I_p - расчетный ток в линии на данном участке, А; r_o и x_o - активное и индуктивное сопротивления 1 км линии, Ом/км; L - расстояние от точки питания до точки приложения равнодействующей нагрузки, км; U_n и U_l - линейное и номинальное напряжение сети, В; $\cos \varphi$ - коэффициент мощности нагрузки.

Таблица 7.1. Области применения проводов 1 - по несгораемым и трудносгораемым поверхностям, 2 - по спорным поверхностям

Вид и способ прокладки по поверхностям и конструкциям

Таблица 7.1. Области применения проводов 1 - по несгораемым и трудносгораемым поверхностям, 2 - по гораемым поверхностям

		Характеристика помещений и среды							
Вид и способ прокладки по поверхностям и конструкциям		сухое	влажное	сырец, осо- бо сырое	жаркое	пыльное	химич. актив- ная среда	пожаро- опасная	нагуж- ная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	непосредственно	1	АПВ АППВ АПРН АПРФ	АПВ АППВ АПРН АПРИ	АПРФ АПРН	АПВ АППВ АПРН АПРФ	-	АПРФ АПРН	-
T	с подкладкой под проводы нагорючего материала	2	АПРН АПВ АПРИ	АПРН	АПРФ	АПРН	-	-	-
K	на роликах и клипах	2	АПРИ АПРН	АПВ, АППВ	-	АПВ АППВ АПРН	-	-	-
B	на изолиторах	1	АПРИ, АПВ	АПВ	-	-	-	-	-
T	на лотках и в коробах с открываемыми крышками	1	АПРИ, АПВ	АПВ	-	АПРИ, АПВ	-	АПВ АПРН АПРФ	-
O	в ПВХ-трубах	2	АПВ, АПРН	АПВ, АПРН	-	-	-	АПВ АПРН	АПРЛО АПРН
T	в стальных трубах	1	АПРТО*, АПВ, АППВ, АПРН	АПРТО*	АПВ АПРН	-	-	АПРТО* АПВ	АПРТО* АПРН
T	на тросях	2	АПРТО*, АПВ, АППВ, АПРН	АПРТО	АПВ АПРН	-	-	АПРНО АПРН	АПРНО АПРН
V	в ПВХ-трубах с подкладкой под трубы негорючих ма- териалов и последующим заштукатуре- нием	1	АПВ, АППВ, АПРН	-	-	АПВ АПРН	-	АПРНО АПРН	АПРТО* АПВ
V	2	АПВ, АППВ, АПРН	-	АПВ АППВ АПРН	-	АПВ АПРН	-	АПРНО АПРН	АПРТО* АПВ

(1) Применима для плавких проводов с изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ), ПВХ-полиэтилена (ПВХПЭ), ПВХ-полиизобутилена (ПВХПИ) и ПВХ-полиакрилата (ПВХПА).

С к р ы т о о	в полиэтилен трубах (замоноличено в бороздах) в сплошном слое него- роч.материалов	1	АПВ, АППВ, АПРН		АПВ		АПРН		АПРТО* АПВ	
			АПРТО*	АПВ	АПРН	АПРНО*	АПРН	АПРТО*	АПРН	АПРНО*
1	АПРТО*, АПВ, АППВ, АПРН	1	АПРТО*	-	-	АПРНО*	-	АПРТО*	-	АПРНО*
2	АПРТО*, АПВ, АППВ, АПРН	2	АПРТО*	АПВ	АПРН	АПРНО*	АПРН	АПРТО*	АПВ	АПРНО*
о	по стенам, перегородкам и перекрытиям	1	АППВ	-	-	АПРН	-	АПРНО*	-	АПРНО*
о	по стяжке, в бороздах ж/б крупнопа- штукатурке, в бороздах ж/б крупнопа- нельных плит	2	АППВ	-	АППВ	АПРН	-	АПРНО*	-	АПРНО*
	Прочие виды прокладки: по станкам и механизмам	-			ПРП, ПРПИ					
	в блоках		СГ, АСГ							

- провод снят с производства, но в эксплуатации имеет место.

Таблица 7.2. Области применения кабелей в помещениях и сооружениях

Место прокладки и условия среды	С бумажной пропитанной изоляцией в металлической оболочке		С пластмассовой изоляцией и оболочкой	
	кабели не подвергаются подвергаются	кабели механическим воздействиям	не подвергаются подвергаются	подвергаются
в производственных помещениях, каналах:				
сухих	ААГ, ААШВ	ААБЛ	ААВГ, АПВГ	АВВБГ, АВРБГ
сырых	ААШВ,	ААБЛ	АПВГ, АПСВГ	АВВЛВ, АПВГ
сырых (при средней и высокой коррозионной активности)	ААШВ, АСШВ	ААБВГ, ААБШВ	-	АВАШВ, АПВГ
пожароопасных зонах	ААГ, ААШВ	ААБВГ, ААБЛ	АВВГ, АВРГ, АНРГ	АВВБГ, АВВБГ АВВШВ, АВРГ
в ВОП зонах классов:				
B-I, B-II	СБГ, СВШВ	-	ВВГ	-
B-III, B-II	ААБГ, АСБГ	-	-	ВВВ, ВБЛШВ
B-IV, B-III	ААГ, АСТ, АСШВ	ААБЛГ, АСБГ	АВБГ	АВВБ, АВБШВ, АВВБГ
на технологичес.эстакадах	-	ААБЛГ, ААБВГ	-	АВВБГ, АВВБГ АПСВГ, АВАШВ

Примечания. Применение кабелей с медными жилами или в свинцовой оболочке должно быть в каждом конкретном случае технически обосновано. Внутри зданий кабельные линии могут прокладываться непосредственно по конструкциям, в каналах, трубах, проложенных в полах и перекрытиях. Для четырехпроводных электросетей до 1 кВ следует применять кабели с пластмассовой изоляцией и пластмассовой оболочкой с четвертой (нулевой) жилой, сечение которой равно сечению основных жил кабеля. Для ШМА 4-1250 и ШМА 4-1600 применяют переходные секции на кабель марки АВВ сечением 1000 и 1500 мм² (приложение П1).

Таблица 7.3. Основные технические данные проводов

Тип провода	Наименование провода	Число жил	Сечение жил, мм^2
<i>с ПВХ-изоляцией</i>			
АПВ	с алюминиевой жилой	1	2,5-120
АППВ	с алюминиевыми жилами, плоский, с разделительным основанием	2, 3	2,5-6
<i>с резиновой изоляцией</i>			
АПРН	с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке	1	2,5-120
АПРИ	с алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией, обладающей защитными свойствами	1	2,5-120
<i>с резиновой изоляцией в металлической оплётке или оболочке</i>			
НРП	с медной жилой, в оплётке из стальных оцинкованных проволок	1-3 4, 6-8	1-95 4-10
ПРРП	то же в резиновой оболочке	4-8, 10	1-2,5
АПРФ	с алюминиевой жилой в фальцованный оболочке из сплава АМЦ	1-3	2,5-4
<i>со стальным несущим тросом</i>			
АВТ	с алюминиевыми жилами, с ПВХ-изоляцией	2, 3 4	2,5-4 2,5-16
АВТУ	то же с усиленным несущим тросом	2, 3; 4	2,5-4; 2,5-16
АРТ	с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, с несущим тросом	2; 3 4	2,5-4; 4-6 4-35

Таблица 7.4. Основные технические данные кабелей

Тип кабеля	Наименование кабеля	Число жил	Сечение жил, мм^2	
			0,66 кВ	1 кВ
АВВГ	С ПВХ-изоляцией и оболочкой, без наружных покровов	1-3	1,5-50	1,5-240
АВВБ		5	-	2,5-35
АВАШв	С ПВХ-изоляцией и с алюминиевой оболочкой с наружным покровом из ПХВ-шланга	3-4	-	4-185
АПсВГ	С изоляцией из самозатухающего полиэтилена без наружных покровов	1-3	1,5-50	1,5-240
АПсВБ		4	2,5-50	2,5-185
АПвВГ	С изоляцией из вулканизированного полиэтилена без наружных покровов (Г - голый, Б - бронированный)	1-3	1,5-50	1,5-240
АПвВБ		4	2,5-50	2,5-185
ААГУ	С бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой обмоткой, усиленный	1	-	10-800
ААШвУ		3	-	6-240

Таблица 7.5. Данные распределительных шинопроводов до 1 кВ, $f = 50 \text{ Гц}$

Показатели	ШРА 4-100	ШРА 4-250	ШРА 4-400	ШРА 4-630
Номинальный ток, А	100	250	400	630
Электродинамическая стойкость, кА	7	15	25	35
ΔU на 100 м при равномерно распределённой нагрузке и $\cos \phi = 0,8$, В	-	6,5	8,0	8,5
Сечение шин, мм	3,55x11,2	35x5	50x5	80x5
Степень защиты	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

Примечание. Технические данные для магистральных шинопроводов ШМА4 на 1250, 1600, 2500 и 3200 А см. в приложении П1 или О-2 с.150. Более подробная информация по распределительным шинопроводам приведена в приложении П1.

Если потери напряжения, определенные по приведенным формулам, приводят к отклонениям напряжения на зажимах ЭП больше допустимых, то выбирают проводники большего сечения и проводят проверочный расчет для нового сечения.

Для практических расчетов величины r_o и x_o для проводов и кабелей определяются по приложению П6, табл. П6.10 или (Д-4 т.1 с.120; О-2 с.175; Д-2 с.345).

Для проводов и кабелей величина активного сопротивления в зависимости от их сечения значительно изменяется. Для проводов, проложенных в стальных трубах и кабелей, вели-

чины реактивного сопротивления почти не зависит от сечения и в среднем равна 0,07 Ом/км. Для проводов, проложенных открыто, величина реактивного сопротивления равна в среднем примерно 0,25 Ом/км.

Реактивное сопротивление для проводов и кабелей сечением менее 25 мм² практически можно не учитывать; для сечений от 25 мм² до 70 мм² учитывать в зависимости от конкретных условий и отношения r и x ; при сечениях, больших 70 мм², учитывать реактивное сопротивление проводов и кабелей необходимо всегда.

ПРИМЕР расчета сечений проводников питающих сетей.

Сечение кабелей цеховых сетей напряжением до 1 кВ выбирается сравнением расчётного тока линии с допустимым длительным током принятых марок проводов и кабелей с учётом условий их прокладки и температуры окружающей среды.

Должно выполняться условие:

$$I_p \leq K_n \cdot I_{don},$$

где I_p – расчётный ток линии, А; I_{don} – допустимый длительный ток на кабели данного сечения, А,

$$I_{don} = I_{don}^{табл} \cdot 0,92,$$

где $I_{don}^{табл}$ – допустимый табличный ток для трёхжильных кабелей, А; 0,92 – коэффициент, учитывающий ток для четырёхжильных кабелей, о.е.; K_n – поправочный коэффициент на условия прокладки, о.е.;

$$K_n = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3,$$

где K_1 – поправочный коэффициент, зависящий от температуры окружающей среды, о.е.; K_2 – поправочный коэффициент на число работающих кабелей, о.е.; K_3 – поправочный коэффициент на способ прокладки, равный 1, о.е.

Выбранные сечения проводов и кабелей проверяются по допустимой потере напряжения. Делается это с целью обеспечения нормального напряжения на зажимах ЭП в пределах допустимых отклонений.

Потеря напряжения в сети определяется по формуле, %,

$$\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot I_p \cdot L}{U_n} \cdot (r_o \cdot \cos \varphi + x_o \cdot \sin \varphi) \cdot 100,$$

где I_p – расчётный ток линии на данном участке, А; L – расстояние от точки питания до точки приложения равной действующей нагрузки, км; r_o , x_o – активное и индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км; $\cos \varphi$ – коэффициент мощности данного участка, о.е.; U_n – линейное напряжение, равное 380 В.

Пример расчета приводится для линии КТП – СП1.

$$I_p = 25,65 \text{ А.}$$

Для прокладки принимаются кабель с алюминиевыми жилами сечением 6 мм². Для данного кабеля:

$$I_{don} = 32 \cdot 0,92 = 29,44; \quad 25,65 < 29,44.$$

Условие выполняется.

Принимается АВВГ 4х6, имеющий следующие параметры: $r_o = 5,21$ Ом/км, $x_o = 0,1$ Ом/км.

Потеря напряжения на данном участке, %,

$$\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot 26,65 \cdot 40 \cdot 10^{-3}}{380} \cdot (5,21 \cdot 0,85 + 0,1 \cdot 0,53) \cdot 100 = 2,1\%$$

Расчёт для остальных линий производится аналогично, результаты расчёта сводятся в таблицу.

Таблица примера. Выбор сечений кабелей питающей сети

Наименование линии	$\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$	$I_p, \text{ А}$	$I_{don}, \text{ А}$	Марка кабеля	$r_o, \text{ Ом/км}$	$x_o, \text{ Ом/км}$	$L, \text{ м}$	$\Delta U, \%$

ПРИМЕР расчета сечений проводов распределительной сети.

Распределительная сеть выполнена проводами марки АПВ в трубах. Расчётный ток электроприёмника A ,

$$I_p = \frac{P_{ном}}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi_n \cdot \eta},$$

где $P_{ном}$ – номинальная активная мощность станка, кВт; $\cos \varphi_n$ – номинальный коэффициент мощности станка, о.е.

Выбор сечений ведётся по тем же условиям, что и в предыдущем примере. Значение $I_{don}^{табл}$ принимается для четырёх одножильных проводов, проложенных в одной трубе. Потеря напряжения в распределительной сети определяется аналогично предыдущему примеру.

Пример выбора сечения проводов для линии СП1 – 39-74, питающей ЭП №39 и ЭП №74, соединенные последовательно.

$$I_p = \frac{1,7 + 2,5}{\sqrt{3} \cdot 0,38 \cdot 0,5 \cdot 1} = 20,4$$

Принимается провод АПВ сечением 4 мм².

Для выбранного провода:

$$20,24 < 23$$

Условие выполняется. Результаты выбора сечений проводов сводятся в таблицу.

Таблица примера. Выбор сечений проводов распределительной сети

Наименование линии	$P_{ном}$, кВт	$Q_{ном}$, квад	$\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$	I_p , А	$I_{доп}$, А	Марка провода	r_o , Ом/км	x_o , Ом/км	L , м	ΔU , %

Наиболее удаленный электроприемник поз.42, который питается от СП9. Напряжение на зажимах наиболее удаленного от КТП электроприемника, %,

$$U_{об} = U_x - \Delta U_T - \Delta U_c$$

где U_x – напряжение холостого хода на зажимах вторичной обмотки трансформатора КТП, равное 105%; ΔU_T – потеря напряжения в трансформаторе КТП, %,

$$\Delta U_T = K_3 \cdot (U_a \cdot \cos \varphi + U_p \cdot \sin \varphi),$$

где U_a – активная составляющая напряжения к.з., %,

$$U_a = \frac{\Delta P_k}{S_n} \cdot 100,$$

где ΔP_k – потери короткого замыкания

$$U_a = \frac{7,6}{1000} \cdot 100 = 0,76;$$

U_p – реактивная составляющая напряжения к.з., %,

$$U_p = \sqrt{U_k^2 - U_a^2},$$

где U_k – напряжение к.з., %;

$$U_p = \sqrt{5,5^2 - 0,76^2} = 5,44;$$

$$\Delta U_T = 0,76 \cdot (0,76 \cdot 0,7 + 5,44 \cdot 0,71) = 3,34;$$

ΔU_c – потеря напряжения в сети (в питающей и в распределительной), %;

$$U_{об} = 105 - 3,34 - 0,59 - 1,1 - 3,29 - 0,63 = 96,05.$$

Напряжение на зажимах наиболее удаленного станка находится в допустимых пределах.

ПРИМЕР выбора кабеля для конденсаторной установки.

Выбор кабельной линии КТП – КУ производится по номинальному току КУ, А,

$$I_{доп} \geq I_{ном КУ},$$

где $I_{доп}$ – допустимый ток кабеля, А; $I_{ном КУ}$ – номинальный ток конденсаторной установки, А;

$$I_{ном КУ} = \frac{Q_{КУ}}{\sqrt{3} \cdot U_H},$$

$$I_{ном КУ} = \frac{300}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 455,8$$

Выбираются 2 параллельно работающих кабеля марки АВВГ (2 АВВГ 3х185) с суммарным допустимым током $I_{доп} = 2 \cdot 270 = 540$ А.

Кабель проверяется по зарядному току КУ, А,

$$I_{доп}^{п/ав} \geq I_{з КУ},$$

где $I_{доп}^{п/ав}$ – послеаварийный ток кабеля с учетом допустимой перегрузки кабеля, А; $I_{з КУ}$ – зарядный ток конденсаторной установки, А;

$$I_{з КУ} = 1,3 \cdot I_{ном КУ},$$

$$I_{з КУ} = 1,3 \cdot 455,8 = 592,5,$$

$$1,25 \cdot 540 = 675 > 592,5.$$

Условие выполняется.

8. РАСЧЕТ ТОКОВ К.З. В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Расчет токов к.з. необходим для проверки выбранного электрооборудования, коммутационных аппаратов, выбора уставок релейной защиты. Ниже дана методика расчетов максимальных и минимальных значений тока к.з. при симметричных и несимметричных к.з. согласно ГОСТ 28249-93. Для выбора и проверки электрооборудования по условиям к.з. необходимо рассчитать:

- 1) начальное значение периодической составляющей тока к.з.;
- 2) апериодическую составляющую тока к.з.;
- 3) ударный ток к.з.

При расчетах токов к.з. необходимо учитывать:

1) индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи: основные трансформаторы, проводники, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматических выключателей;

- 2) активные сопротивления элементов к.з. цепи;
- 3) активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;
- 4) значения параметров синхронных и асинхронных электродвигателей;

При расчетах токов к.з. рекомендуется учитывать:

- 1) сопротивление электрической дуги в месте к.з. (приложение П13). При учете сопротивления дуги получают минимальное значение тока к.з.;
- 2) изменение активного сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при к.з. (приложение П15);

3) влияние комплексной нагрузки (электродвигатели, преобразователи, термические установки, лампы накаливания) на ток к.з., если номинальный ток электродвигателей нагрузки превышает 1,0% начального значения периодической составляющей тока к.з., рассчитанной без учета нагрузки.

При расчетах токов к.з. допускается:

- 1) максимально упрощать и эквивалентировать всю внешнюю сеть по отношению к месту к.з. и индивидуально учитывать только автономные источники электроэнергии и электродвигатели, непосредственно примыкающие к месту к.з.;

2) не учитывать ток намагничивания трансформаторов;

3) не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин;

4) принимать коэффициенты трансформации трансформаторов равными отношениям средних номинальных напряжений тех ступеней напряжения сетей, которые связывают трансформаторы. При этом следует использовать следующую шкалу средних номинальных напряжений: 37; 24; 20; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,525; 0,4; 0,23 кВ;

5) не учитывать влияния асинхронных электродвигателей, если их суммарный номинальный ток не превышает 1,0% начального значения периодической составляющей тока в месте к.з., рассчитанного без учета электродвигателей.

Расчет токов к.з. в трехфазных сетях переменного тока напряжением до 1 кВ выполняется в именованных единицах (мОм), в отличие от расчетов в электроустановках выше 1 кВ.

Рекомендуется начинать расчет с составления расчетной схемы с нанесением на нее точек к.з. на шинах НН ТП, на начале одной из отходящих радиальных линий или на магистральном шинопроводе сразу за коммутационным аппаратом, а также на ближайшем РП, к которому возможна подпитка точки к.з. от ЭД. На расчетной схеме указывается среднее напряжение ВН (6,3; 10,5; 37 кВ) питающей линии к трансформатору и действующее значение периодической составляющей тока $I_{K \text{ ВН}}$ (кА) при трехфазном к.з. у выводов ВН трансформатора (при отсутствии данных $I_{K \text{ ВН}}$ может быть заменен на ток $I_{H \text{ откл.}}$ - номинальный ток отключения выключателя, установленного на ступени ВН трансформатора в начале питающей линии), а также указываются следующие параметры оборудования: силового трансформатора (S_{HT} , напряжение ВН и НН, P_k и K , схема соединения обмоток трансформатора), трансформаторов тока ТТ (предельный ток или коэффициент трансформации, класс точности), автоматических выключателей

(тип, I_H выключателя), кабелей и шин (марка, сечение, количество жил, длина), для АД и СД (тип, P_H , U_H , I_H , $\cos \varphi_H$, I_p/I_H , M_p/M_H , M_M/M_H и s_H - скольжение, % для АД).

Затем составляется *схема замещения*, на которой указываются активные и реактивные сопротивления в мОм, приведенные к ступени напряжения сети точки к.з.

Расчет сопротивлений различных элементов схемы замещения.

Расчет сопротивлений различных элементов схемы замещения ведется в следующем порядке.

x_c - эквивалентное индуктивное сопротивление энергосистемы, приведенное к ступени НН, рассчитывается по формуле:

$$x_c = \frac{U_{CTHH}^2 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3} \cdot I_{KBH} \cdot U_{CTBH}} = \frac{U_{CTHH}^2 \cdot 10^{-3}}{S_K},$$

где U_{CTHH} - напряжение ступени НН (0,4 кВ) трансформатора, кВ; U_{CTBH} - напряжение ступени ВН (6,3; 10,5; 37), к которой подключен трансформатор, кВ; $I_{KBH} = I_{PO BH}$ - действующее значение периодической составляющей тока при трехфазном к.з. у выводов ВН трансформатора, кА; S_K - мощность к.з. у выводов ВН трансформатора, МВ·А.

r_T , x_T - активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности силового трансформатора с приведением к ступени НН рассчитывают по формулам:

$$r_T = \frac{P_K \cdot U_{CTHH}^2 \cdot 10^6}{S_{HT}^2}; \quad x_T = \sqrt{u_K^2 - \left(\frac{100 \cdot P_K}{S_{HT}}\right)^2} \cdot \frac{U_{CTHH}^2}{S_{HT}} \cdot 10^4,$$

где S_{HT} - номинальная мощность трансформатора, кВ·А; P_K - потери к.з. в трансформаторе, кВт; U_{CTHH} - напряжение ступени НН (0,4 кВ) трансформатора, кВ; u_K - напряжение к.з. трансформатора, %.

Рекомендуется применять трансформаторы со схемой соединения обмоток Δ/Y_0 , у которых активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности равны соответственно активным и индуктивным сопротивлениям прямой последовательности, т.е. $r_{OT} = r_T$; $x_{OT} = x_T$.

r_{ta} , x_{ta} - активное и индуктивное сопротивления ТТ приведены в табл. 8.2. Можно принимать $r_{ota} = r_{ta}$; $x_{ota} = x_{ta}$. Сопротивлениями ТТ с первичными токами более 500 А пренебрегают.

Таблица 8.1. Активные и индуктивные сопротивления, мОм трансформаторов масляных и с негорючим диэлектриком для КТП 6-10/0,4 кВ

S_{HT} , кВ·А	u_K , %	P_K , кВт	$x_{1T} = x_{2T}$	x_{OT}	$r_{1T} = r_{2T}$	r_{OT}	$z_{OT}^{(1)} / 3$
соединение обмоток Y/Y_0							
100	4,5	1,97	64,7	581,8	31,5	253,9	260
160	4,5	2,65	41,7	367	16,6	150,8	162
250	4,5	3,7	27,2	234,9	9,4	96,5	104
400	для	4,5	5,5	17,1	148,7	5,5	55,6
630		5,5	7,6	13,6	96,2	3,1	65
1000	KTP	5,5	10,8	8,5	60,6	2,0	30,3
1600		6,0	16,5	4,9	37,8	1,3	19,1
2500		6,0	24,0	-	-	-	27
соединение обмоток Δ/Y_0							
100	4,5	1,97	66	66	36,3	36,3	75,3
160	4,5	2,65	43	43	19,3	19,3	47
250	4,5	3,7	27	27	10,7	10,7	30
400	для	4,5	5,5	17	5,9	5,9	18,7
630		5,5	7,6	13,5	13,5	3,4	14,0
1000	KTP	5,5	10,8	8,6	8,6	2,0	9
1600		6,0	16,5	5,4	5,4	1,1	5,7
2500		6,0	24,0	-	-	-	-

Примечание. Для сухих трансформаторов типа ТС3160-2500 кВ·А значения u_K и P_K см. (О-3 с.222).

Таблица 8.2. Сопротивления первичных обмоток многовитковых ТТ

Коэффициент трансформации ТТ	Сопротивления ТТ, мОм, класса точности			
	1		3	
	x_{ta}	r_{ta}	x_{ta}	r_{ta}
20/5	67	42	17	19
30/5	30	20	8	8,2
40/5	17	11	4,2	4,8
50/5	11	7	2,8	3
75/5	4,8	3	1,2	1,3
100/5	2,7	1,7	0,7	0,75
150/5	1,2	0,75	0,3	0,33
200/5	0,67	0,42	0,17	0,19
300/5	0,3	0,2	0,08	0,088
400/5	0,17	0,11	0,04	0,05
500/5	0,07	0,05	0,02	0,02

Таблица 8.3. Сопротивления катушек и контактов выключателей

Номинальный ток выключателя, А	Сопротивление катушки и контакта, мОм	
	r_{KB}	x_{KB}
50	7	4,5
70	3,5	2
100	2,15	1,2
140	1,3	0,7
200	1,1	0,5
400	0,65	0,17
600	0,41	0,13
1000	0,25	0,1
1600	0,14	0,08
2500	0,13	0,07
4000	0,1	0,05

Таблица 8.4. Сопротивления контактных соединений кабелей

Сечение алюминиевых жил кабеля, мм^2	16	25	35	50	70	95	120	150	240
Сопротивление, мОм	0,085	0,064	0,056	0,043	0,029	0,027	0,024	0,021	0,012

Таблица 8.5. Сопротивления контактных соединений шинопроводов

Номинальный ток, А	250	400	630	1600	2500	4000
Серия шинопроводов	ШРА-73	ШРА-73	ШРА-73	ШМА-73	ШМА-68Н	ШМА-68Н
Сопротивление мОм	0,009	0,006	0,004	0,003	0,002	0,001

Таблица 8.6. Активные сопротивления разъемных контактов коммутационных аппаратов напряжение до 1 кВ

Номинальный ток аппарата, А	50	70	100	150	200	400	600	1000	3000
Автоматический выключатель, мОм	1,3	1,0	0,75	0,65	0,6	0,4	0,25	0,12	-
Рубильника, мОм	-	-	0,5	-	0,4	0,2	0,15	0,08	-
Разъединителя, мОм	-	-	-	-	-	0,2	0,15	0,08	-

r_{KB} , x_{KB} - активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности катушек (расцепителей) автоматических выключателей приведены в табл. 8.3. Можно считать, что $r_{OKB} = r_{KB}$, $x_{OKB} = x_{KB}$.

r_k - активные сопротивления контактов и контактных соединений приведены в табл. 8.4 – 8.6.

r_{1KB} , x_{1KB} - активные и индуктивные сопротивления кабелей прямой последовательности. Активные и индуктивные сопротивления кабелей прямой (обратной) и нулевой последовательностей даны в табл. 8.7 – 8.9.

Таблица 8.7. Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке / в непроводящей оболочке

Сечение жил, мм ²	Сопротивление трехжильного кабеля, мОм/м			
	$r_{1K} = r_{2K}$	$x_{1K} = x_{2K}$	R_{OK}	X_{OK}
3x4	9,61	0,092	10,95/11,7	0,579/2,31
3x6	6,41	0,087	7,69/8,51	0,523/2,274
3x10	3,84	0,082	5,04/5,94	0,461/2,24
3x16	2,4	0,078	3,52/4,5	0,406/2,2
3x25	1,54	0,062	2,63/3,64	0,359/2,17
3x35	1,1	0,061	2,07/3,3	0,298/2,14
3x50	0,769	0,06	1,61/2,869	0,257/2,08
3x70	0,549	0,059	1,31/2,649	0,211/2,07
3x95	0,406	0,057	1,06/2,505	0,174/2,05
3x120	0,32	0,057	0,92/2,42	0,157/2,03
3x150	0,256	0,056	0,78/2,36	0,135/2,0
3x185	0,208	0,056	0,66/-	0,122/-
3x240	0,16	0,055	0,553/-	0,107/-

Таблица 8.8. Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке в непроводящей оболочке

Сечение жил, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля, мОм/м			
	$r_{1K} = r_{2K}$	$x_{1K} = x_{2K}$	r_o	x_o
3x4 + 1x2,5	9,61	0,098	10,87/11,74	0,57/2,11
3x6 + 1x4	6,41	0,094	7,6/8,71	0,463/1,968
3x10 + 1x6	3,84	0,088	4,94/5,9	0,401/1,811
3x16 + 1x10	2,4	0,084	3,39/4,39	0,336/1,558
3x25 + 1x16	1,54	0,072	2,41/3,42	0,256/1,286
3x35 + 1x16	1,1	0,068	1,93/2,97	0,232/1,241
3x50 + 1x25	0,769	0,066	1,44/2,449	0,179/0,949
3x70 + 1x35	0,549	0,065	1,11/2,039	0,145/0,741
3x95 + 1x50	0,405	0,064	0,887/1,605	0,124/0,559
3x120 + 1x50	-/0,32	-/0,064	-/1,54	-/0,545
3x150 + 1x70	-/0,256	-/0,063	-/1,276	-/0,43

Примечание: параметры кабелей с алюминиевыми жилами со свинцовой оболочкой и медными жилами см. ГОСТ 28249-93 приложение2.

Таблица 8.9. Параметры комплектных шинопроводов

Тип шинопровода	Номиналь- ное напря- жение кВ	Номи- нальный ток, А	Сопротив. фазы, мОм/м		Сопрот. нулевого проводка, мОм/м	
			r	x	$r_{пп}$	$x_{пп}$
ШРА 73	0,38/0,22	250	0,21	0,21	0,12	0,21
ШРА 73	0,66/0,38	400	0,15	0,17	0,162	0,164
ШРА 73	0,66/0,38	630	0,1	0,13	0,162	0,164
ШМА 4	0,66/0,38	1250	0,034	0,016	0,054	0,053
ШМА 4	0,66/0,38	1600	0,03	0,014	0,037	0,042
ШМА 4	0,66/0,38	2500	0,017	0,008	0,07	0,046

Примечание : расчет сопротивлений r и x токопроводов в зависимости от размеров и взаимного расположения шин, а также $t^{\circ}\text{C}$ см. ГОСТ 28249-93 приложение 1.

Таблица 8.10. Активные сопротивления дуги

Расчетные условия к.з.	r_d , мОм при к.з. за трансформаторами мощностью					
	250	400	630	1000	1600	2500
к.з. вблизи выводов НН трансформатора в разделке КЛ 0,4 кВ в ШМА4 0,4 кВ	15	10	7	5	4	3
	-	-	-	6	4	3

$r_{ш}, x_{ш}$ - активные и индуктивные сопротивления шинопроводов даны в табл. 8.9. Активное и индуктивное сопротивление нулевой последовательности шинопроводов вычисляется по формулам $r_{ош} = r + 3 \cdot r_{пп}$; $x_{ош} = x + 3 \cdot x_{пп}$.

r_d - активные сопротивления дуги даны в табл. 8.10 или могут быть определены также по кривым приложения П13. При учете сопротивления дуги получают минимальное значение тока к.з., если сопротивление дуги при расчете тока к.з. не учитывать, то получают максимальное значение тока к.з.

r_{AD} и x_{AD} - соответственно суммарное активное сопротивление АД в начальный момент к.з. и сверхпереходное индуктивное сопротивление АД в мОм

$$r_{AD} = r_1 + 0,96 \cdot r_2,$$

где r_1 - активное сопротивление статора, мОм; r_2 - активное сопротивление ротора, мОм, приведенное к статору.

$$r_1 = s_n \cdot \frac{U_n^2 \cdot \cos \varphi_n}{P_n} \cdot 10^6,$$

где U_n - номинальное линейное напряжение статора, кВ; P_n - номинальная мощность АД, кВт; s - номинальное скольжение, о.е.

$$r_2 = \frac{0,36 \cdot \kappa_{nm} (P_n \cdot 1,02)}{\kappa_n^2 \cdot I_n^2 (1 - s_n)} \cdot 10^6,$$

где $\kappa_{nm} = M_n/M_h$ - кратность пускового момента АД по отношению к его номинальному моменту; $\kappa_n = I_n/I_h$ - кратность пускового тока АД по отношению к его номинальному току; I_h - номинальный ток АД, А.

$$x_{AD}'' = \sqrt{z_{AD}^2 - r_{AD}^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{n\phi} \cdot 10^6}{\kappa_n \cdot I_n}\right)^2 - r_{AD}^2},$$

где $U_{n\phi} = U_n/\sqrt{3}$ - номинальное фазное напряжение АД, кВ.

x_d'' и r_{CD} - соответственно индуктивное сверхпереходное сопротивление по продольной оси ротора и сопротивление обмотки статора СД, мОм, причем $x_2 = x_d''$.

$$x_d'' = 0,15 \cdot z_{CD}; \quad r_{CD} = 0,15 \cdot x_d''; \quad z_{CD} = \frac{U_n^2 \cdot 10^6}{P_n},$$

где U_n - номинальное линейное напряжение СД, кВ; P_n - номинальная мощность СД, кВт.

Расчет начального действующего значения периодической составляющей тока трехфазного к.з. I_{po} (кА).

Начальное действующее значение периодической составляющей тока трехфазного к.з. при питании от энергосистемы через понижающий трансформатор определяют по формуле

$$I_{po} = \frac{U_{CT HH}}{\sqrt{3} \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}},$$

где $U_{CT HH}$ - напряжение ступени (400 В) сети, в которой произошло к.з.; $r_{1\Sigma}$, $x_{1\Sigma}$ - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности цепи к.з., мОм. Эти сопротивления равны:

$$r_{1\Sigma} = r_t + r_{ta} + r_{kb} + r_{kb} + r_{sh} + r_d,$$

$$x_{1\Sigma} = x_c + x_t + x_{ta} + x_{kb} + x_{sh} + x_{kb}$$

Если питание ЭУ выполнено от энергосистемы через понижающий трансформатор вблизи места к.з. имеются синхронные и асинхронные электродвигатели, то I_{po} определяется как сумма токов от энергосистемы и от ЭД.

Необходимость учета влияния ЭД на суммарный ток в точке к.з. оценивается условием, что если номинальный электродвигательной нагрузки превышает 1% начального значения периодической составляющей тока к.з. от энергосистемы, то такие ЭД следует учитывать и вести расчет по нижеследующей методике.

Начальное действующее значение периодической составляющей тока к.з. от СД $I_{po CD}$ (кА) рассчитывают по формуле

$$I_{\text{по СД}} = \frac{E''_{\phi, \text{СД}}}{\sqrt{(x_d'')^2 + (r_{\text{СД}} + r_{1\Sigma})^2}},$$

где $E_{\phi, \text{СД}}$ - сверхпереходная ЭДС СД (фазное значение), В; x_d'' и $r_{\text{СД}}$ - соответственно сверхпереходное индуктивное и активное сопротивления СД, мОм; $x_{1\Sigma}$ и $r_{1\Sigma}$ - соответственно суммарные индуктивное и активное сопротивления прямой последовательности цепи, включенной между СД и точкой к.з., мОм.

Для СД, которые до к.з. работали с перевозбуждением, ЭДС $E''_{\phi, \text{СД}}$ (В) рассчитывают по формуле

$$E''_{\phi, \text{СД}} = \sqrt{(U_{\phi o} + I_o \cdot x_d'' \cdot \sin \varphi_o)^2 + (I_o \cdot x_d'' \cdot \cos \varphi_o)^2},$$

где $U_{\phi o}$ - фазное напряжение на выводах СД в момент, предшествующий к.з., В; I_o - ток статора в момент, предшествующий к.з., А; φ_o - угол сдвига фаз напряжения и тока в начальный момент к.з., град.эл.; x_d'' - сверхпереходное сопротивление по продольной оси СД, мОм.

Для СД, работающих до к.з. с недовозбуждением, ЭДС $E''_{\phi, \text{СД}}$ (В) рассчитывают по формуле

$$E''_{\phi, \text{СД}} = \sqrt{(U_{\phi o} - I_o \cdot x_d'' \cdot \sin \varphi_o)^2 + (I_o \cdot x_d'' \cdot \cos \varphi_o)^2}.$$

Начальное действующее значение периодической составляющей тока к.з. от АД $I_{\text{по АД}}$ (кА) определяется по формуле

$$I_{\text{по АД}} = \frac{E''_{\phi, \text{АД}}}{\sqrt{(x_{\text{АД}}'')^2 + (r_{\text{АД}} + r_{1\Sigma})^2}},$$

где $x_{\text{АД}}''$ и $r_{\text{АД}}$ - соответственно сверхпереходное индуктивное и активное сопротивления АД, мОм; $E''_{\phi, \text{АД}}$ - сверхпереходная ЭДС АД, которую можно рассчитать по формуле

$$E''_{\phi, \text{АД}} = \sqrt{(U_{\phi o} \cdot \cos \varphi_o - I_o \cdot r_{\text{АД}})^2 + (U_{\phi o} \cdot \sin \varphi_o - I_o \cdot x_{\text{АД}}'')^2}.$$

В ЭУ с автономными ИП начальное действующее значение периодической составляющей тока к.з. $I_{\text{по}}$ (кА) определяют по формуле

$$I_{\text{по}} = \frac{E''_{\phi}}{\sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}},$$

где E''_{ϕ} - эквивалентная сверхпереходная ЭДС (фазное значение), В, рассчитываемая так же, как и для синхронных ЭД.

При необходимости учета комплексной нагрузки соответствующее действующее значение периодической составляющей тока к.з. следует рассчитывать, как указано в приложении П12.

Расчет апериодической составляющей тока к.з.

Расчет апериодической составляющей тока к.з. в начальный момент к.з. ведется по формуле

$$i_{ao} = \sqrt{2} \cdot I_{no},$$

В произвольный момент времени i_{at} в радиальных сетях рассчитывают по формуле

$$i_{at} = i_{ao} \cdot e^{-t/T_a},$$

где t - время, с; T_a - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к.з., с, равная

$$T_a = x_{\Sigma} / \omega \cdot r_{\Sigma},$$

где x_{Σ} и r_{Σ} - результирующие индуктивные и активные сопротивления цепи к.з., мОм; $\omega_c = 2\pi f$ - синхронная угловая частота напряжения сети, рад/с.

Расчет ударного тока к.з.

Расчет ударного тока к.з. в ЭУ при питании от энергосистемы выполняется по формуле

$$i_{y\delta} = \sqrt{2} \cdot I_{no} \cdot k_{y\delta},$$

где $k_{y\delta}$ - ударный коэффициент, который может быть определен по кривым рисунка 12.

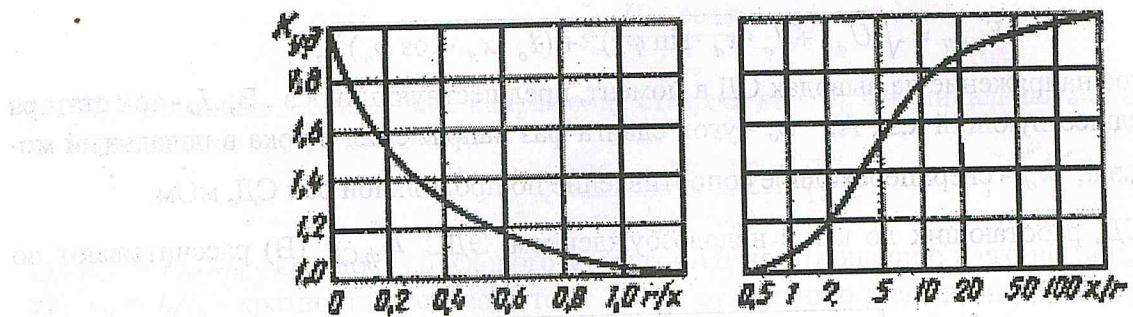


Рисунок 12. Кривые для $k_{y\delta}$ в зависимости от отношений r/x и x/r

Ударный ток от асинхронного электродвигателя ($i_{уд.АД}$) в килоамперах рассчитывают с учетом затухания амплитуды периодической составляющей тока к.з. по формуле

$$i_{уд.АД} = \sqrt{2} I_{noAD} \left(e^{-\frac{0,01}{T_p}} + e^{-\frac{0,01}{T_a}} \right),$$

где T_p - расчетная постоянная времени затухания периодической составляющей тока статора, с; T_a - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока статора, с.

При этом T_p и T_a допускается рассчитывать по формулам

$$T_p = \frac{x''_{AD} + x_{1kb}}{\omega_c r_2}; \quad T_a = \frac{x''_{AD} + x_{1kb}}{\omega_c (r_1 + r_{1kb})},$$

где ω_c - синхронная угловая частота, рад/с; r_1 и r_2 - соответственно активное сопротивление статора и активное сопротивление ротора, приведенное к статору.

Если точка к.з. делит расчетную схему на радиальные, не зависящие друг от друга ветви, ударный ток к.з. ($i_{уд}$) определяют как сумму ударных токов отдельных ветвей по формуле

$$i_{уд} = \sum_{i=1}^m \sqrt{2} I_{noi} \left(1 + e^{t_{удi}/T_{ai}} \right),$$

где m - число независимых ветвей схемы; I_{noi} - начальное действующее значение периодической составляющей тока к.з. в i -й ветви, кА; $t_{удi}$ - время появления ударного тока в i -й ветви, с; T_{ai} - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к.з. в i -й ветви, с.

Расчет токов несимметричных к.з.

Расчет токов несимметричных к.з. начинают предварительно с составления схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности. В схему замещения прямой последовательности должны быть введены все элементы расчета схемы, причем СД и АД долж-

быть введены сверхпереходными ЭДС и сверхпереходными сопротивлениями. Схема замещения обратной последовательности также должна включать все элементы расчетной схемы. При этом ЭДС обратной последовательности для СД и АД принимаются равными нулю, а сопротивления обратной последовательности СД принимаются по данным каталога, АД - равным сверхпереходному сопротивлению. Сопротивление обратной последовательности трансформаторов, кабельных линий следует принимать равным сопротивлению прямой последовательности.

Расчет токов однофазного к.з. при питании от энергосистемы через питающий трансформатор выполняется по формуле

$$I_{\text{но}}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} \cdot U_{\text{СТНН}}}{\sqrt{(2r_{1\Sigma} + r_{o\Sigma})^2 + (2x_{1\Sigma} + x_{o\Sigma})^2}},$$

где $r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ - определяются как для трехфазной цепи, мОм; $r_{o\Sigma}$ и $x_{o\Sigma}$ - суммарные активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности цепи относительного тока к.з., мОм.

$$r_{o\Sigma} = r_{\text{от}} + r_{\text{та}} + r_{\text{кв}} + r_{\text{к}} + r_{\text{вш}} + r_{\text{окб}} + r_{\text{д}}$$

$$x_{o\Sigma} = x_{\text{от}} + x_{\text{та}} + x_{\text{кв}} + x_{\text{вш}} + x_{\text{окб}}$$

Начальное значение периодической составляющей $I_{\text{но}}^{(1)}$ (кА) с учетом синхронных и асинхронных ЭД рассчитывают по формуле

$$I_{\text{но}}^{(1)} = \frac{3 \cdot E''}{\sqrt{(2r_{1\Sigma} + r_{o\Sigma})^2 + (2x_{1\Sigma} + x_{o\Sigma})^2}},$$

где E''_{ϕ} - эквивалентная сверхпереходная ЭДС (фазное значение), В.

Расчет токов двухфазного к.з. при питании от энергосистемы через понижающий трансформатор. Начальное значение периодической составляющей тока к.з. $I_{\text{но}}$ (кА) определяют по формуле

$$I_{\text{но}}^{(2)} = \frac{U_{\text{СТНН}}}{2\sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}},$$

$$\text{где } r_{1\Sigma} = r_{\text{т}} + r_{\text{та}} + r_{\text{кв}} + r_{\text{к}} + r_{\text{ш}} + r_{\text{кб}} + r_{\text{д}}/2;$$

$$x_{1\Sigma} = x_{\text{т}} + x_{\text{та}} + x_{\text{кв}} + x_{\text{к}} + x_{\text{ш}} + x_{\text{кб}}$$

Начальное значение периодической составляющей тока двухфазного к.з. с учетом асинхронных электродвигателей $I_{\text{но}}^{(2)}$ в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{поАД}}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}E''_{\phi\Sigma}}{2\sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}},$$

где $E''_{\phi\Sigma}$ - эквивалентная ЭДС асинхронных электродвигателей и источника электроэнергии, В; $r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ - суммарные активное и индуктивное сопротивления относительно точки к.з. (с учетом параметров асинхронных электродвигателей), мОм.

ПРИМЕР расчета токов к.з.

Для схемы, приведенной на рис. 13 определить токи при трехфазном, двухфазном и однофазном к.з. в т. К-1. Для трехфазного к.з. определить максимальное и минимальное значения тока к.з.

Исходные данные.

Система С/ $S_k = 200 \text{ МВ}\cdot\text{А}$, $U_{\text{ср. ВН}} = 6 \text{ кВ}$.

Тр-р Т: $TC=1000/6$, $S_n = 1000 \text{ кВ}\cdot\text{А}$; $U_{\text{ВН}}=6,3 \text{ кВ}$, $U_{\text{НН}}=0,4 \text{ кВ}$; $P_k = 11,2 \text{ кВт}$, $u_k = 5,5\%$.

Автоматический выключатель «Электрон» QF: $r_{\text{кв}} = 0,14 \text{ мОм}$; $x_{\text{кв}} = 0,08 \text{ мОм}$.

Шинопровод ШМА4-1600 Ш: $r_{\text{ш}} = 0,03 \text{ мОм/м}$; $x_{\text{ш}} = 0,014 \text{ мОм/м}$; $r_{\text{пп}} = 0,037 \text{ мОм/м}$; $x_{\text{пп}} = 0,042 \text{ мОм/м}$;

$\sqrt{l} = 10 \text{ м.}$

Болтовые контактные соединения: $r_k = 0,003 \text{ мОм}$; $n = 4$.

Расчет параметров схемы замещения.

Параметры схемы замещения прямой последовательности.

Сопротивление системы x_c , рассчитанное по формуле

$$x_c = \frac{U_{CT.HH}^2}{S_k} \cdot 10^{-3} = \frac{(400)^2}{200} \cdot 10^{-3} = 0,8 \text{ мОм}.$$

Активное и индуктивное сопротивления трансформатора r_t и x_t рассчитаны по формулам

$$r_t = \frac{P_k \cdot U_{HH}^2}{S_n^2} \cdot 10^6 = \frac{11,2 \cdot 0,4^2}{1000^2} \cdot 10^6 = 1,79 \text{ мОм}$$

$$x_t = \sqrt{\frac{U_K^2 - (\frac{100 \cdot P_k}{S_H})^2}{S_H}} \cdot \frac{U_{HH \text{ nom}}^2}{S_{TH}} \cdot 10^4 = \sqrt{5,5^2 - (\frac{100 \cdot 11,2}{1000})^2} \cdot \frac{0,4^2}{1000} \cdot 10^4 = 8,62 \text{ мОм}.$$

Активное и индуктивное сопротивления шинопровода:

$$R_w = 0,03 \cdot 10 = 0,3 \text{ мОм}; \quad x_w = 0,014 \cdot 10 = 0,14 \text{ мОм}.$$

Активное сопротивление болтовых контактных соединений:

$$r_k = 0,003 \cdot 4 = 0,012 \text{ мОм}.$$

Активное сопротивление дуги определяют, как указано в приложении П13: $r_d = 5,6 \text{ мОм}.$

Параметры схемы замещения нулевой последовательности.

$$r_{ot} = 19,1 \text{ мОм}; \quad x_{ot} = 60,6 \text{ мОм};$$

$$r_{hp} = 0,037 \cdot 10 = 0,37 \text{ мОм}; \quad x_{hp} = 0,042 \cdot 10 = 0,4 \text{ мОм}.$$

Расчет токов трехфазного к.з.

$$r_{1\Sigma} = r_t + r_w + r_{kb} + r_k = 1,79 + 0,3 + 0,14 + 0,012 = 2,24 \text{ мОм};$$

$$x_{1\Sigma} = x_c + x_t + x_w + x_{kb} = 0,8 + 8,62 + 0,14 + 0,08 = 9,64 \text{ мОм};$$

$$r'_{1\Sigma} = r_{1\Sigma} + r_d = 2,24 + 5,6 = 7,84 \text{ мОм};$$

$$I_{PO \text{ max}} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{2,24^2 + 9,64^2}} = 23,33 \text{ кА};$$

$$I_{PO \text{ min}} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{7,84^2 + 9,64^2}} = 18,6 \text{ кА};$$

$$i_{yod. \text{ max}} = \sqrt{2} \cdot I_{PO \text{ max}} \cdot K_{yod} = \sqrt{2} \cdot 23,33 \cdot 1,45 = 47,84 \text{ кА};$$

$$i_{yod. \text{ min}} = \sqrt{2} \cdot I_{PO \text{ min}} \cdot K_{yod} = \sqrt{2} \cdot 18,6 \cdot 1,08 = 28,32 \text{ кА},$$

где K_{yod} определяют по кривой рис. 12.

$$i_{ao \text{ max}} = \sqrt{2} \cdot I_{PO \text{ max}} = \sqrt{2} \cdot 23,33 = 32,9 \text{ кА};$$

$$i_{ao \text{ min}} = \sqrt{2} \cdot I_{PO \text{ min}} = \sqrt{2} \cdot 18,6 = 26,23 \text{ кА}.$$

Расчет токов однофазного к.з.

$$r_{o\Sigma} = r_{ot} + r_{ow} + r_{kb} + r_k = 19,1 + 0,3 + 3 \cdot 0,37 + 0,14 + 0,012 = 20,66 \text{ мОм}$$

где $r_{ow} = r_{lw} + 3 \cdot r_{hp}$

$$x_{o\Sigma} = x_{ot} + x_{ow} + x_{kb} = 60,6 + 0,14 + 3 \cdot 0,42 + 0,08 = 62,08 \text{ мОм};$$

$$r'_{o\Sigma} = r_{o\Sigma} + r_d = 20,66 + 5,6 = 26,26 \text{ мОм};$$

$$I_{PO}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400}{\sqrt{(2 \cdot 2,24 + 20,66)^2 + (2 \cdot 9,64 + 62,08)^2}} = 8,13 \text{ кА}.$$

Ток однофазного к.з. с учетом активного сопротивления дуги

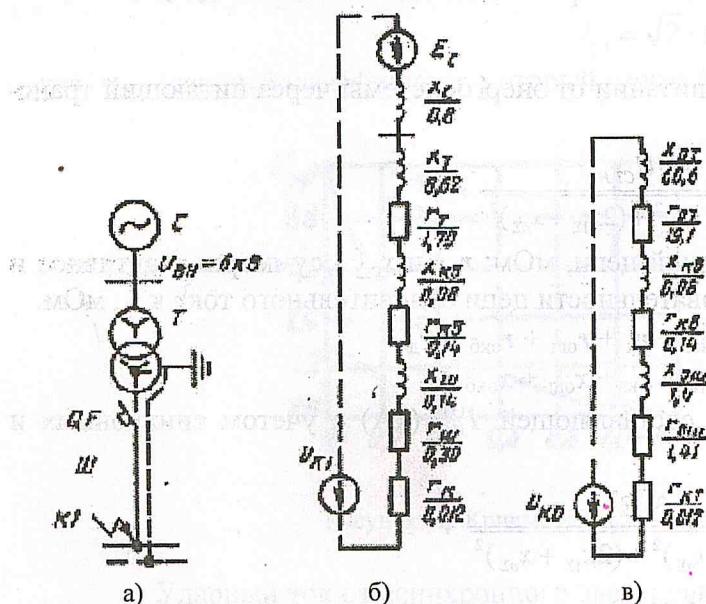


Рисунок 13. а) расчетная схема; б), в) схемы замещения

$$I_{po}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400}{\sqrt{(2 \cdot 7,84 + 29,26)^2 + (2 \cdot 9,64 + 62,08)^2}} = 7,46 \text{ кА}$$

Расчет токов двухфазного к.з.

$$I_{po}^{(2)} = \frac{400}{2 \cdot \sqrt{2,24^2 + 9,64^2}} = 20,21 \text{ кА}$$

Ток двухфазного к.з. с учетом активного сопротивления дуги:

$$I_{po}^{(2)} = \frac{400}{2 \cdot \sqrt{(2,24 + r_d/2)^2 + 9,64^2}} = 18,39 \text{ кА}$$

Результаты расчета токов к.з. сведены в таблицу.

Таблица примера. Результаты расчета токов к.з. к примеру

Точка к.з.	Вид к.з.	Максимальное значение тока к.з., кА			Минимальное значение тока к.з., кА		
		I_{po}	i_{ao}	i_{vo}	I_{po}	i_{ao}	i_{vo}
K1	K ⁽³⁾	23,33	32,9	47,84	18,6	26,23	28,32
K1	K ⁽¹⁾	8,13	-	-	7,46	-	-
K1	K ⁽²⁾	20,21	-	-	18,39	-	-

Пример расчета токов к.з. с учетом влияния подпитки от электродвигателей и комплексной нагрузки приводится в приложении П16.