

## Лабораторная работа № 5

### ГРАДУИРОВКА ГАЛЬВАНОМЕТРА

#### Цель работы

Целью лабораторной работы является ознакомление студентов с методом градуировки электрических приборов и усвоение ими правил Кирхгофа.

#### Описание установки и метода изучения процесса

Градуировка прибора заключается в определении цены наименьшего деления его шкалы, т.е. той доли  $A_1$  измеряемой величины  $A$ , подаваемой на клеммы прибора, которая вызывает отклонение его стрелки на одно деление ( $n = 1$ ) шкалы.

Для градуировки гальванометра по току используется схема (рис 7.1), где  $\varepsilon$  – источник ЭДС с внутренним сопротивлением  $r$ ;  $G$  – гальванометр;  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R$  – переменные сопротивления;  $R_G$  – сопротивление гальванометра;  $I_R$ ,  $I_1$ ,  $I_2$  – токи, протекающие в соответствующих ветвях цепи;  $I_G = I_2$  – ток, протекающий через гальванометр.

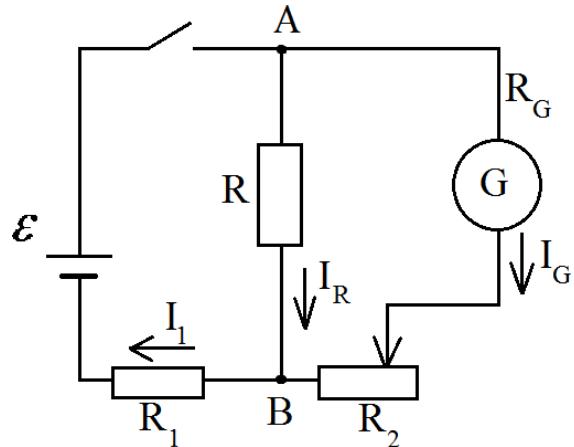


Рис. 7.1

Задача сводится к получению экспериментальной зависимости  $I_{Gi} = f(n_i)$ , где  $n_i$  – число делений шкалы, на которое отклоняется стрелка прибора при протекании через него тока  $I_{Gi}$  соответствующей величины. Ток  $I_G$ , протекающий через гальванометр, определяется выражением

$$I_G = \frac{\varepsilon R}{R(R_G + R_1 + r + R_2) + (R_1 + r)(R_2 + R_G)} \quad (7.1)$$

которое получается в результате решение системы из трех уравнений, составленных на основании первого правила Кирхгофа для узла В и второго правила Кирхгофа для контуров  $\varepsilon AGB\varepsilon$  и  $AGBA$  схемы рис.7.1. Как видно из выражения (7.1), при изменении  $R_2$  (при заданных значениях  $R_1$ ,  $R$ ,  $R_G$  и  $\varepsilon$ ) будет изменяться  $I_G$ , а следовательно, и величина отклонения стрелки прибора.

$$\varepsilon = 5 \text{ В}, R_1 = 500 \text{ Ом}, R = 60 \text{ Ом}, R_G = 130 \text{ Ом}, r = 0 \text{ Ом}$$

Таблица 7.1

<i>№</i>	$R_2, \text{Ом}$	$n, \text{дел}$	$I_G, mA$
1	900	10	
2	800	11	
3	700	12.5	
4	600	14.5	
5	500	16.5	
6	400	19.5	
7	300	24	
8	200	30	
9	100	40.5	
10	0	62.5	

$$C = (I_{G6} - I_{G3})/(n_6 - n_3) =$$

$$S = I/C =$$

### Контрольные вопросы

1. Что означает проградуировать прибор?
2. Сформулируйте правила Кирхгофа.
3. Стрелка гальванометра стоит на нулевом делении шкалы, когда  $R=0$ . Докажите это, применив второе правило Кирхгофа.
4. Что нужно сделать, чтобы отклонить стрелку гальванометра до предельного значения шкалы, если она туда не отклонилась при максимальном значении  $R$ ?
5. Где будет находиться стрелка прибора, если  $R_1=R_2=0$ , а  $R \neq 0$ ? Что может произойти с гальванометром в том случае, если ЭДС источника - достаточно большая величина?